FINTEGRAL EAUTONOMA DE ENSEÑANZA

BOBINADO

Unidad 1

Integral # Autonoma # De Enseñanza

INTRODUCCION

Para interpretar fenómenos eléctricos fundamentales, como son la Tensión y Corriente eléctricas, es imprescindible analizar brevemente la estructura de la materia.

Haremos referencia especialmente a los cuerpos sólidos por ser los que más intervienen en los equipos electrónicos modernos, algunas excepciones, como la conducción eléctrica en los gases serán tratadas oportunamente.


LOS ÁTOMOS

Su estructura no es totalmente conocida en la actualidad, aunque se ha determinado la existencia de 92 tipos de átomos que agrupados en distinta forma constituyen todas las sustancias conocidas. Técnicas muy elaboradas de laboratorio permiten la creación de átomos distintos encontrados en la naturaleza, pero en nuestra especialidad no se los considera por tener una vida muy corta.

Modelo atómico - De acuerdo al tipo de fenómeno que se quiere analizar conviene atribuir a los átomos una determinada estructura constituyendo ella un modelo atómico. Para nuestro interés los átomos se asemejan a un sistema solar en miniatura, donde existe una zona central llamada núcleo alrededor del cual giran en distintas órbitas unas partículas llamada electrones; una visión simplificada de lo expresado se muestra en la figura 1.

Propiedades de los átomos

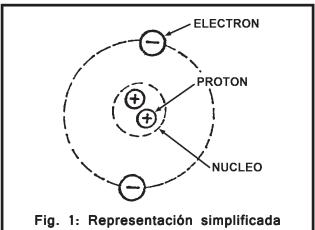De acuerdo a su estructura, los átomos tiene menor o mayor tendencia a unirse con otros, cuando dicha tendencia es fuerte se obtienen los cuerpos sólidos, como la mica, el cobre, el aluminio, etc. En estas condiciones los núcleos atómicos permanecen fijos girando los electro-



de un átomo.

nes permanentemente alrededor de los mismos. Cabe destacar que los núcleos atómicos contienen apreciable número de partículas, de las cuales consideramos únicamente a los protones por su importancia fundamental en los fenómenos eléctricos.

Además, en condiciones normales para nuestra especialidad, no se pueden quitar ni agregar protones al núcleo.

De la observación de la figura 1 surgen conceptos muy importantes que pasamos a enumerar:

- 1) A los protones se los distingue con el signo (+), convención que permite diferenciarlos de los electrones que llevan signo opuesto (-), con el fin de indicar que se trata de partículas de características eléctricas inversas.
- 2) La tendencia natural de los átomos es la de tener igual cantidad de protones en el núcleo que la de electrones que giran en órbita alrededor del mismo, en esa condición se considera el átomo eléctricamente neutro.

A título informativo señalamos que un átomo de cobre posee 29 protones en el núcleo y 29 electrones girando a su alrededor, el de aluminio 13 protones y 13 electrones orbitales, etc. La experiencia demuestra invariablemente la tendencia de los átomos a igualar el número de protones y electrones.



Efectos de atracción y repulsión en el átomo

Sin justificación teórica hasta el momento, infinidad de experiencias han demostrado que los electrones se rechazan entre si. Por el contrario, los protones contenidos en el núcleo ejercen una fuerza de atracción sobre los electrones, dependiendo aparentemente de estas circunstancias el equilibrio atómico.

Desequilibrio atómico


Vimos que en su estado natural los átomos son eléctricamente neutros, es decir tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Nos interesa anticipar que la utilización de la electricidad con fines prácticos comienza precisamente cuando se rompe el equilibrio atómico. Para interpretar esto acudimos a la figura 2, donde se ha representado un átomo sencillo para facilitar la explicación.

En el caso A el átomo se encuentra eléctricamente neutro ya que posee igual cantidad de protones que electrones.

En el caso B se muestra el mismo átomo, quien por causas que no analizamos en esta oportunidad, ha perdido un electrón. Es evidente que se ha producido un desequilibrio, al faltar un electrón el átomo presenta tendencia a recuperarlo, mientras se mantenga dicha situación decimos que el átomo está cargado positivamente.

En el caso «c» se ilustra la condición opuesta al átomo neutro se ha incorporado un nuevo electrón. Para restablecer el equilibrio es necesario desalojar un electrón sobrante, pero esto no se cumple; se considera que el átomo está cargado negativamente.

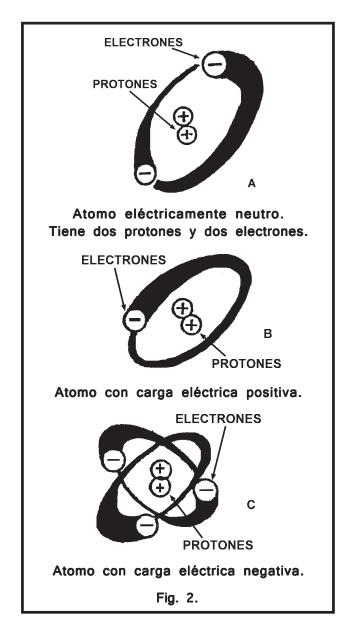En resumen: un átomo presenta carga eléctrica negativa por exceso de electrones o carga eléc-



trica positiva por un faltante de electrones. En ambos casos tiende por su propia naturaleza a recuperar el estado neutro. Vale observar que en ambas oportunidades la cantidad de protones permaneció constante.



TENSION ELECTRICA O VOLTAJE

Los conceptos enunciados sobre las características eléctricas de los átomos permite interpretar dos fenómenos eléctricos fundamentales, el voltaje y la corriente eléctrica. Para facilitar la explicación acudimos a algunas simplificaciones, por ejemplo, no representaremos en los bloques de cobre de


la figura 3 todos los átomos que lo forman, ello sería imposible ya que se calcula que en un centímetro cúbico del mencionado metal contiene alrededor de 86.000 trillones de átomos.

Pero aún representando unos pocos átomos de cobre la figura resultaría ser compleja ya que dichos átomos poseen 29 protones y 29 electrones, por ello, lo señalamos con un solo protón y un solo electrón, señal evidentes de un equilibrio (estado eléctrico neutro).

En la figura 4 se representan nuevamente los bloques de cobre, pero evidentemente sus estados eléctricos se han modificado. En efecto, observando el bloque izquierdo notamos que a cuatro de sus átomos les falta un electrón, por lo tanto predominan las cargas positivas. Los átomos desequilibrados intentan recuperar los electrones faltantes con el fin de neutralizarse. En el bloque de cobre esa tendencia se manifiesta como una fuerza de atracción que se denomina voltaje positivo.

Con referencia al bloque de la derecha la situación eléctrica es inversa: originalmente se encontraba neutro, pero se le agregaron los cuatro electrones quitados al bloque izquierdo.

Evidentemente el bloque derecho presenta un exceso de electrones, los que por tener carga negativa se rechazan entre sí ejerciendo una

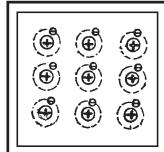

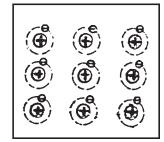


Fig. 3: Representación simplificada de dos bloques de cobre en estado eléctrico neutro.

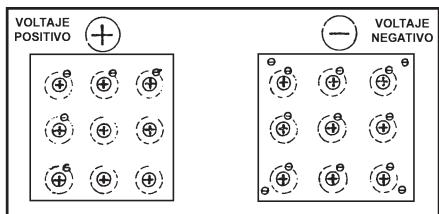


Fig. 4: Entre los bloques de cobre existe una diferencia de potencial.

fuerza por escapar del cuerpo.

La presión producida por el exceso de electrones se denomina voltaje negativo.

Es evidente que entre ambos bloques existe una diferencia en su condición eléctrica ya que en uno faltan electrones y sobran en el otro, por ello se dice que entre ambos existe una diferencia de potencial (ddp.)

CORRIENTE ELÉCTRICA

Para una explicación básica de la corriente eléctrica tomamos como referencia la figura 5. En ella se han representado nuevamente los bloques de cobre con el agregado de un material que los une. Dicho material lleva el nombre de conductor porque tiene la propiedad de facilitar el desplazamiento de los electrones.



El agregado del conductor permite la aparición de un nuevo fenómeno eléctrico, en efecto: el bloque derecho tiene cuatro electrones sobrantes lo que representa un voltaje negativo.

Además los cuatro electrones faltantes del bloque izquierdo determinan un voltaje positivo. Ya que la unión de ambos bloques se realiza con un material conductor, se produce el pasaje de cuatro electrones desde el cuerpo negativo hasta el positivo. sitiva. Pero no ocurre otra cosa porque a los bloques no los une ningún material que facilite el pasaje de corriente. La situación es distinta cuando se unen los bloques con un material adecuado (figura 5) que permite el desplazamiento de los electrones, es decir, una corriente eléctrica.

Además, esto nos permite afirmar que puede existir voltaje sin circular corriente (figura 4),

La corriente eléctrica resulta ser la circulación de electrones de negativo a positivo.

Esta corriente eléctrica se mantiene mientras exista diferencia de potencial entre los extremos del conductor, cuando los bloques se hayan neutralizado (no sobran ni faltan electrones) dicha corriente dejará de circular.

Para mantener una corriente eléctrica durante un tiempo prolongado se utilizan los llamados generadores que por medios físicos, químicos o

magnéticos producen una diferencia de potencial durante tiempos adecuados a las necesidades de utilización de la corriente eléctrica.

Fig. 5: El desplazamiento de electrones desde el bloque negativo hacia el bloque positivo, constituye una corriente eléctrica.

Diferencia entre voltaje y corriente eléctrica

Confundir el voltaje con la corriente eléctrica no es un error puramente teórico ya que en la práctica, para medir la magnitud de dichos fenómenos se utilizan instrumentos diferentes muy fáciles de dañar ante una equivocación. Observe nuevamente la figura 4 para recordar que la diferencia de potencial existente entre los bloques indica una tendencia de los electrones a pasar de la zona negativa hacia la po-

pero jamás se obtendrá corriente sin previamente no existe un desequilibrio eléctrico capaz de mover los electrones de negativo a positivo.

Materiales conductores

Se dijo anteriormente que un material conductor facilita el desplazamiento de los electrones, esta propiedad depende de la estructura atómica del mismo, especialmente de la cantidad de electrones que posee la última órbita generalmente una o dos.

Dichos electrones están muy flojamente ligados al núcleo lo que les permite «saltar» de un átomo a otro permanentemente, con ello se los llama electrones libres. Dentro de los materia-



les que reúne estas condiciones podemos citar al cobre, zinc, aluminio, estaño, plomo, etc.

des ya que son rechazados por los electrones fijos de los átomos del metal, este hecho equivale a un aumento de la oposición para la corriente.

La corriente eléctrica en los conductores

La figura 6 representa en forma simplificada un conductor de cobre al que no se aplica ninguna diferencia de potencial. Los átomos se indican con un circulo negro señalando con linea punteada la ultima órbita ya que esta puede contener un

electrón libre. Puede observarse que los electrones libres pasan de un átomo a otro tomando direcciones totalmente desordenadas.

En la figura 7 se suponen conectados a los extremos del conductor los polos negativo y positivo de un generador. En esta situación los electrones li-

bres se desplazan hacia el polo positivo cumpliendo trayectorias desordenadas.

El desorden natural de los electrones en su desplazamiento de negativo a positivo representa una cierta oposición, por ello, no existen los conductores perfectos.

Vale aclarar que la oposición que presenta un conductor al desplazamiento de los electrones depende no solamente del material que lo forma, sino también de sus dimensiones. En efecto, cuando mayor es su sección, será mas numerosa la cantidad de electrones libres en condiciones de circular representando esto una oposición menor. Por el contrario, a mayor longitud los electrones libres se ven obligados a desviar su desplazamiento en mas oportunida-


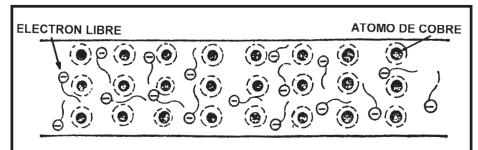


Fig. 6: Los electrones libres del conductor, mantienen permanentemente un movimiento desordenado.

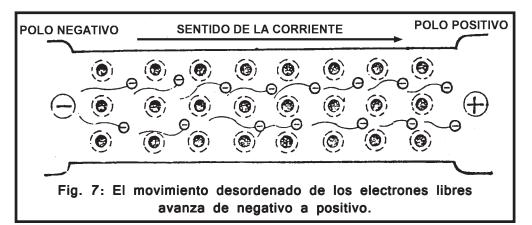

Materiales aisladores

Los materiales aisladores están formados por átomos cuyos electrones no pueden escapar de la atracción del núcleo. Al no poseer electrones libres, una tensión aplicada deformará a lo sumo las órbitas electrónicas, pero no consigue el desplazamiento de los electrones. Por ello se los considera aisladores de la corriente eléctrica, tal el caso de la madera, loza, porcelana, plástico, etc.

Vale aclarar que al aplicar una tensión a un aislador se desplaza una ínfima cantidad de electrones (corriente de fugas), por lo tanto no existen aislantes perfectos.



RESISTENCIA ELÉCTRICA

Del estudio de los aisladores y conductores surge que todos los materiales tienen en mayor o menor grado una oposición en la circulación de la corriente, esa propiedad se llama resistencia eléctrica.

En los circuitos eléctricos la resistencia es un factor perfectamente controlado que se aprovecha fundamentalmente para limitar el valor de la corriente.

UNIDADES ELECTRICAS FUNDAMENTALES

Los fenómenos eléctricos considerados, Tensión, Corriente y Resistencia eléctrica presentan en los circuitos valores diversos, para su control es necesario utilizar unidades, ellas son:

Unidad de carga eléctrica

Sabemos que un cuerpo puede cargarse positivamente (quitando electrones) o negativamente (agregando electrones). En lo que respecta al funcionamiento de un circuito, es necesario producir desequilibrios eléctricos apreciables, es decir, quitar o agregar una gran cantidad de electrones, por ello la unidad de carga eléctrica es el Coulomb, quien representa 6.25 trillones de electrones sobrantes o faltantes en un cuerpo.

Unidad de corriente eléctrica

Para determinar la intensidad de una corriente eléctrica se debe considerar la cantidad de electrones que se desplaza y la duración de dicho desplazamiento.

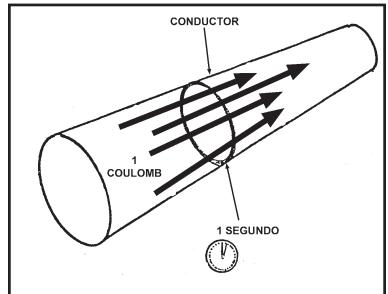


Fig. 8: Un ampere equivale al pasaje de un coulomb en un segundo por una sección perpendicular del conductor.

Tal como se representa en la figura 8, la unidad de Intensidad de corriente eléctrica es el Ampere - un Ampere representa el pasaje de un Coulomb (6,25 trillones de electrones) en el tiempo de un segundo, por una sección perpendicular de un conductor.

Unidad de resistencia eléctrica

La resistencia eléctrica es la propiedad de limitación que para la corriente presentan los distintos materiales. Los resistores son elementos fabricados expresamente para los fines de limitación mencionados comúnmente llamados «resistencias», tienen como unidad el Ohm.

Un Ohm de resistencia representa la oposición que encuentra la corriente para circular por una columna de mercurio de 106 cm de largo y 1 mm2 de sección a una temperatura de 15° C, tal situación se indica en la figura 9.

Esto significa que una resistencia de por ejemplo 10 ohm, equivale a la oposición que presentaría una columna de mercurio de 10 veces mayor longitud que la tomada por unidad.



Unidad de tensión eléctrica

La unidad de tensión eléctrica es el Volt, tal como se observa en la figura 10, representa la diferencia de potencial necesaria para establecer el pasaje de un Ampere a través de una resistencia de un Ohm.

Las magnitudes de Intensidad de corriente, Tensión y Resistencia en la práctica

Estos fenómenos se encuentran en los dispositivos electrónicos con valores muy variados, además en los circuitos se los representa con los múltiplos o Submúltiplos que mas conviene en cada caso. Veremos a continuación los más usuales, su relación con la unidad y la nomenclatura correspondiente.

Intensidad de corriente (1)

Unidad: Ampere - se representa con la letra A. (1A)

Submúltiplos:

Miliampere - es la milésima parte del ampere - se representa I mA


Microampere - es la millonésima parte del ampere - se representa I mA


Múltiplos: no se utilizan

Resistencia eléctrica (R)

Unidad: Ohm - se representa con la letra griega \mathbb{W} (omega) - 1 \mathbb{W}

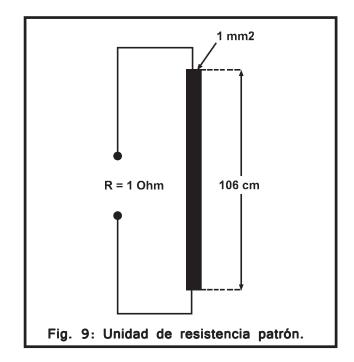Submúltiplos: miliohm (milésima parte de ohm). m \mathbb{W} microohm (millonésima parte de ohm) \mathbb{m} \mathbb{W}



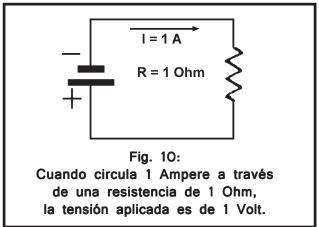

Múltiplos:

Kilohm - equivale a mil Ohm - se representa 1 K $\ensuremath{\mathtt{W}}$

Megohm - equivale a un millón de Ohm - se representa 1 M $\ensuremath{\mathbb{W}}$

Tensión eléctrica (E)

Unidad: Volt - se representa con la letra V. (1 V).



Submúltiplos:

milivolt - equivale a la milésima parte del Volt - se representa I mV

microvolt - equivale a la millonésima parte del Volt - se representa 1 mV.

Múltiplo:

Kilovolt - equivale a mil Volt - se representa 1 KV.

ANÁLISIS DE UN CIRCUITO ELEMENTAL


Se analizará el comportamiento del circuito ilustrado en la figura 11- Tratándose de un caso real no se trabaja con una diferencia de potencial lograda por el desequilibrio eléctrico de dos bloques de cobre, como en casos anteriores. La fuente de energía capaz de mantener una diferencia de potencial entre sus extremos (bornes) es una pila. Comentaremos el estado del circuito para dos situaciones:

Llave interruptora abierta: La pila está formada por un envase de zinc que contiene una barra de carbón aislada. Entre ambos elementos existe un compuesto químico que quita electrones al carbón y los deposita en el zinc. Por lo tanto, el carbón presenta carga eléctrica positiva y el zinc carga negativa. La condición anterior indica que entre los bornes de la pila existe una diferencia de potencial o tensión eléctrica. Por la resistencia no circula corriente dado que la llave está abierta.

Llave interruptora cerrada: En esa condición los dos bornes de la pila quedan conectados a los extremos de la resistencia, la tensión actuante produce una corriente que mantiene un sentido de circulación del - al + de la pila pasando por la resistencia.

Es importante tener en cuenta que en el mismo momento que sale un electrón del polo negativo de la pila el polo positivo toma otro electrón, de forma que todos los electrones que constituyen la corriente se desplazan al mismo

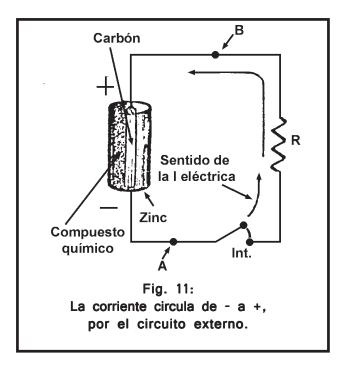tiempo en el sentido indicado por la flecha. Esto tiene importancia para las mediciones prácticas ya que un instrumento (amperímetro) conectado en los puntos A, B o cualquier otro indicará siempre el mismo valor de corriente. Del análisis del circuito de la figura 11 surge lo siguiente:



- 1) El valor de la corriente es el mismo en todo punto del circuito.
- 2) Por la resistencia y su conexionado la corriente se desplaza de negativo a positivo.
- 3) Por el interior de la pila (es decir la fuente) la corriente circula de positivo a negativo.

ASOCIACION DE RESISTENCIAS

Básicamente las resistencias pueden asociarse en dos formas distintas, ellas son: disposición serie y disposición paralelo. Durante su análisis se tendrá en cuenta que los resistores que componen los circuitos demostrativos, bien pueden representar la resistencia de elementos diversos, por ejemplo, filamentos de válvulas, resistencias protectoras, resistencia interna de válvula, etc.



Asociación serie

Si dos o más resistencias se conectan una a continuación de la otra, de forma que la corriente tenga un solo camino a seguir, se trata de una asociación serie.


Analizando el circuito de la figura 12 se deduce que la corriente entregada por la fuente debe circular inevitablemente por las dos resistencias; de modo que la oposición que encuentra la fuente para provocar la circulación de corriente equivale a la suma de cada una

En el circuito de la figura 12 resulta ser:

Rt = 20 + 30 =
$$50 \Omega$$

de las resistencias parciales.

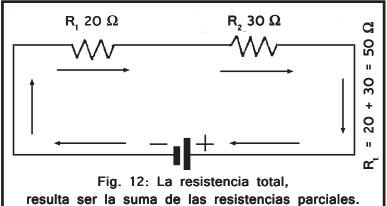Ya que para la fuente las dos resistencias equivalen a una sola de 50 W se interpreta que en el circuito la intensidad de corriente será la misma en cualquier punto que se considere.



Asociación paralelo

Tal como lo muestra la figura 13, dos o más resistencias se encuentran conectadas en pararlelo cuando sus extremos se unen entre sí.

Observe que por intermedio de conductores los extremos superiores de las resistencias hacen contacto directo con el polo negativo de la fuente; en iguales condiciones los extremos inferiores se unen al polo positivo.

Esto permite deducir que la fuente puede entregar corriente por dos caminos (R1 y R2) al mismo tiempo. Tomando los mismos valores de resistencia que en el caso serie observamos que:

- 1) circula corriente de a + de la fuente por intermedio de R1 que vale 20 Ω , valor apreciablemente menor que el calculado para el circuito serie.
- 2) La fuente puede movilizar

otra corriente adicional por R2 cuyo valor - 30 Ω - también es menor que los 50 Ω de R total del circuito serie.

Conclusión: la disposición paralelo disminuye la resistencia total ya que permite la circulación de mayor corriente.

Cálculo: Para determinar la resultante de dos resistencias conectadas en para-

lelo se deben multiplicar sus valores dividiendo el resultado por la suma de los mismos.

En nuestro caso resulta ser:

Rt =
$$\frac{R1 \times R2}{R1 + R2} = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} = 12\Omega$$

Vemos que utilizando las mismas resistencias, al conectarlas en paralelo el resultado - 12 Ω - es mucho menor que al disponerlas en serie (50 Ω).


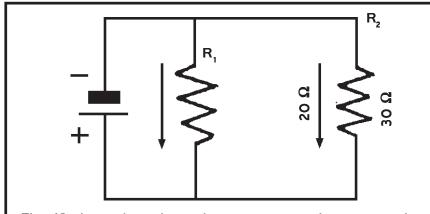


Fig. 13: La resistencia total, es menor que la menor resistencia del circuito.

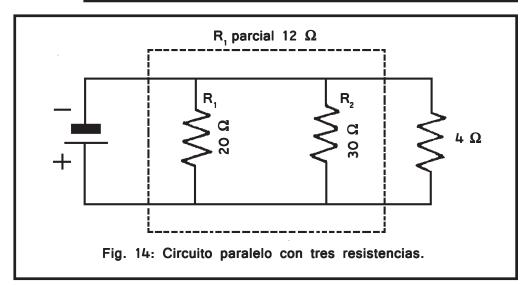

CIRCUITOS PARALELOS CON TRES O MÁS RESISTENCIAS

Al circuito anterior agregamos un resistor de 4 W, tal como se indica en la figura 14. Sabemos que R1 y R2 equivalen a una resistencia de 12Ω . Dicha resistencia parcial está en paralelo con R3, por lo tanto la R total del circuito se resuelve en la forma ya vista.

R total =
$$\frac{R \text{ parcial } \times R3}{R \text{ parcial } + R3} = \frac{12 \times 4}{12 + 4} = \frac{48}{16} = 3\Omega$$



LEY DE OHM

Es la ley fundamental de los circuitos eléctricos, establece la relación que mantienen entre sí la tensión, intensidad de corriente y resistencia eléctrica.

Relación entre la intensidad de corriente y la tensión

En la figura 15 se representó una pila que alimenta a una resistencia. Sin interesarnos los valores por el momento, recordemos que la tensión de la fuente impulsará una cierta corriente a través de la resistencia.

En la figura 16 se muestra un circuito que utiliza la misma resistencia que en el caso anterior, pero la fuente consiste en dos pilas dispuestas en serie.

Se deduce que al aumentar la tensión al doble la intensidad de corriente se duplicará ya que la resistencia no ha variado.

Conclusión: si en un circuito el valor de la resistencia se mantiene constante a todo aumento de tensión corresponderá un aumento proporcional de intensidad de corriente.

Relación entre la intensidad de corriente y la resistencia

La figura 17 muestra un circuito recientemente explicado, la tensión de la pila mantiene una corriente en el circuito. La figura 18 indica una modificación, el agregado en serie de una resistencia idéntica a la que llevaba el circuito. Ocurre que la resistencia del circuito aumentó al doble y como la fuente no ha variado su tensión, la intensidad de corriente se reduce a la mitad.

Conclusión: Si en un circuito eléctrico se mantiene la tensión de la fuente constante a todo aumento de resistencia corresponde una disminución proporcional de la intensidad de corriente.

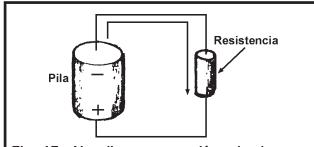


Fig. 15: Al aplicar una tensión, circula una corriente eléctrica


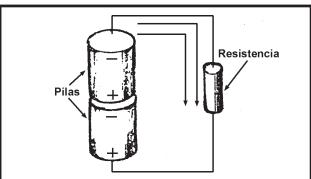


Fig. 16: Al duplicar la tensión aplicada por la resistencia, circula dos veces más corriente que en el caso anterior.

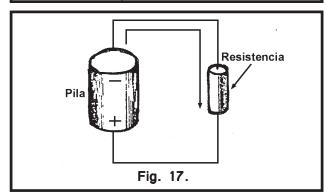

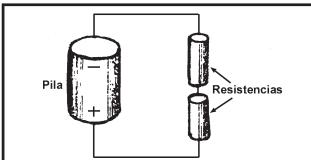


Fig. 18: Manteniendo la tensión constante, al aumentar la resistencia al doble, la intensidad de corriente disminuye a la mitad.



Aplicaciones de la Ley de Ohm

- 1) Como base para el funcionamiento de los circuitos permite apreciar que la intensidad de corriente depende en forma directa de la tensión y en forma inversa de la resistencia del circuito.
- 2) Mediante simples operaciones de multiplicación o división hace posible calcular un valor si se conocen los dos restantes.

Fórmulas de la Ley de Ohm

Son tres las fórmulas que permiten calcular la intensidad, resistencia o tensión de un circuito. Para el uso de estas fórmulas se recordará que:

- La tensión se representa con la letra E.
- La intensidad de corriente se representa con la letra I.
- La resistencia se representa con la letra R. Para la aplicación de estas fórmulas se utilizará en tres oportunidades el mismo circuito, con el fin de demostrar la validez de las mismas.

Cálculo de la intensidad de corriente

Nos remitimos al circuito de la figura 19, del mismo se conoce la tensión de la fuente y el valor de la resistencia. Para calcular la corriente circulante se divide la tensión por la resistencia, lo que indicado como una fórmula resulta:


Cálculo de la Tensión


Se indica en el circuito de la figura 20, del mismo se conocen la resistencia y la intensidad de

corriente circulante. Para determinar el valor de la Tensión aplicada basta con multiplicar el valor de la resistencia por el de intensidad, tal como se indica a continuación:

Tensión = Resistencia x Intensidad = $R \times I = 6 \times 4 = 24 \text{ Volt.}$

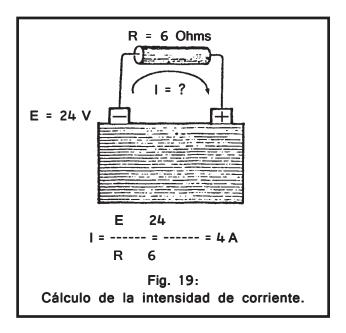Deducimos que el resultado es correcto ya que la tensión de la fuente se conocía con anterioridad, por lo tanto la fórmula es válida.



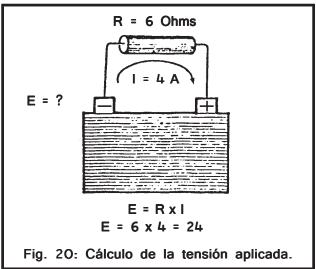



Cálculo de la Resistencia

Tal como se observa en la figura 21, para calcular el valor de la resistencia se divide la tensión aplicada por la intensidad circulante.

Aplicación de la Ley de Ohm en un circuito paralelo


Utilizaremos la Ley de Ohm para determinar la intensidad de corriente circulante en el circuito

ilustrado en la figura 22. Cabe observar que las dos resistencias unen sus extremos en los puntos A y B, desde dichos puntos dos conductores llegan a los bornes de la fuente.

Es evidente que sobre las dos resistencias quedan aplicada la diferencia de potencial de la fuente (100 Volt), esto nos dice que en una disposición en paralelo la tensión actuante es la misma en cada rama (resistencias en este caso). Esta característica permite calcular, la intensidad circulante en cada resistencia.

Intensidad en R1 : aplicando la ley de Ohm resulta ser

Intensidad en R2:

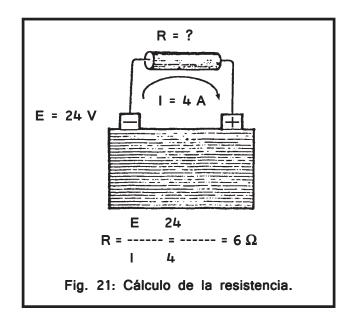

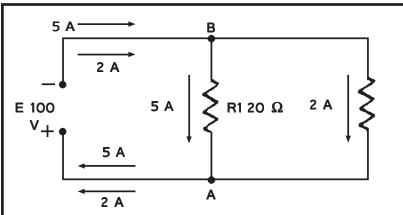


Fig. 22: La corriente total que se aleja del punto B equivale a la suma de las corrientes parciales.

Estas dos corrientes son suministradas por la fuente razón que permite obtener las siguientes conclusiones:

- 1) El conductor que une el borne negativo con el punto A transporta 5 + 2 = 7 Ampere.
- 2) En el punto A la corriente se divide pasando 5 Ampere por R1 y 2 Ampere por R2.
- 3) En el punto B las corrientes de cada rama se unen, por lo tanto el conductor que une el punto B con el borne positivo transporta 7 Ampere.



El circuito analizado permite enunciar una regla que sirve de complemento a la Ley de Ohm, se trata de la llamada «Primera Regla de Kirchoff» que establece:

En todo circuito eléctrico las corrientes que llegan a un punto tienen un valor igual a la suma de las corrientes que se alejan del mismo punto.

Aplicación básica de la primera Regla de Kirchoff

Sin tener en cuenta los valores, el circuito de la figura 22 guarda gran similitud con una instalación eléctrica domiciliaria. En efecto, la tensión de línea (220 V) queda aplicada a los dos resistores, que en el caso que tratamos representan la resistencia de dos artefactos domésticos, por ejemplo, lámparas, estufa eléctrica, calefón eléctrica, etc.

Aplicación de la Ley de Ohm en un circuito serie

Se analiza el comportamiento de un circuito serie formado por tres resistores. Representado en la figura 23, se puede observar que la tensión entregada por la fuente es de 36 Volt y que las resistencias componentes de la serie tienen distinto valor. Con respecto a este tipo de circuito vale recordar:

- 1) Por tratarse de una disposición serie, la resistencia total resulta ser la suma de las parciales.
- 2) La intensidad circulante, cuyo valor queda determinado por la Ley de Ohm mantiene el sentido de circulación indicado en la figura 23.
- 3) La corriente tiene un solo camino a seguir, y su valor es constante en cualquier punto del circuito que se considere.

mente por las tres resistencias. Esta circunstancia, permite afirmar que entre los extremos de cada resistor existe una tensión o ddp que es precisamente la que produce la circulación de electrones. Tal condición, puede expresarse señalando que la tensión de la fuente se «reparte» proporcionalmente al valor de cada resistencia, única forma de justificar la circulación de corriente en cada sector del circuito.

En la figura, frente a cada resistor se aplicó la Ley de Ohm para calcular la tensión que se desarrolla en cada sector; los resultados obtenidos permiten enunciar la segunda Regla de Kirchoff:

"La suma de las tensiones que se desarrollan en cada resistencia de un circuito serie, es igual a la tensión de la fuente". (Figura 23).


CÁLCULO DE LA INTENSIDAD **DE CORRIENTE**

Como paso previo a la aplicación de la Ley de Ohm se calcula la resistencia total del circuito:

R total = 6 + 4 + 8 = 18 ohm

conocida la Resistencia total, se determina la Intensidad:

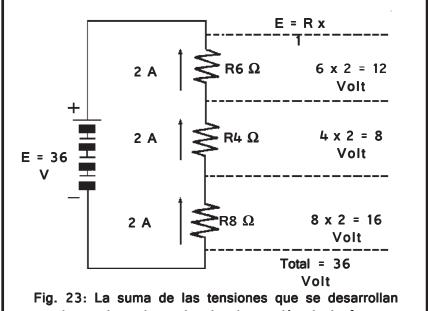Tal como se indica en la figura, la fuente entrega al circuito una corriente de 2 Ampere, dicha corriente se desplaza simultánea-



en las resistencia es igual a la tensión de la fuente.



POTENCIA ELÉCTRICA

El concepto de potencia eléctrica será explicado en dos etapas, la primera de ellas se refiere a la tensión y la segunda a la intensidad de corriente.

En la figura 24 se representan en forma simplificada dos cuerpos que mantienen una diferencia de potencial. En la zona superior se supone que dicha ddp es de 2 volt, para lograr esa situación fue necesario quitar dos electrones al bloque izquierdo y agregarlos al bloque derecho. Realizar esta operación, representa un esfuerzo ya que los átomos tienden a la neutralidad eléctrica y es necesario aplicar algún tipo de fuerza para quitar o agregar electrones (el


tipo de fuerza empleado no interesa por el momento).

Si se desea aumentar la diferencia de potencial entre los bloques por ejemplo a 4 Volt, es imprescindible quitar más electrones del bloque izquierdo e incorporarlos en el bloque derecho, lo que representa un esfuerzo adicional.

Conclusión:

Un aumento de voltaje requiere mayor esfuerzo de la causa que lo produce.

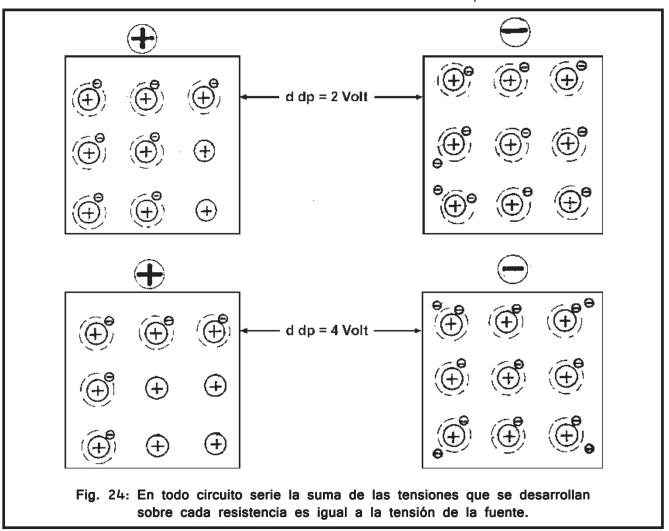En la figura 25 se representaron dos bloques metálicos que mantienen entre sí una diferencia de potencial, al conectar una lámpara circulará una corriente que desaparece al neutralizarse ambos bloques.






Para mantener dicha corriente es necesario que la diferencia de potencial entre los bloques sea constante, lo que obliga a quitar al polo positivo todo electrón que llega desde la lámpara para agregarlo al polo negativo. Quitar electrones al bloque positivo demanda un esfuerzo ya que por tener distinto signo se atraen. Además, agregar electrones al bloque negativo también demanda un esfuerzo, porque las cargas negativas se rechazan. Deducimos que el sostenimiento de una corriente eléctrica representa un esfuerzo para la causa que la origina.

En la parte inferior de la figura, se muestran los mismos bloques con el agregado de una nueva lámpara. Son ahora dos las corrientes a sostener, es mayor la cantidad de electrones que en cada instante llegan al positivo y deben ser retornados al polo negativo para mantener la ddp. Deducimos que el sostenimiento de una corriente mayor representa un esfuerzo también mayor de la causa que la origina.

De lo analizado en los esquemas de las anteriores figuras, se extrae la siguiente **Conclusión**:

Un aumento de tensión e intensidad de corriente demanda mayor esfuerzo de la causa (generador) que las origina.

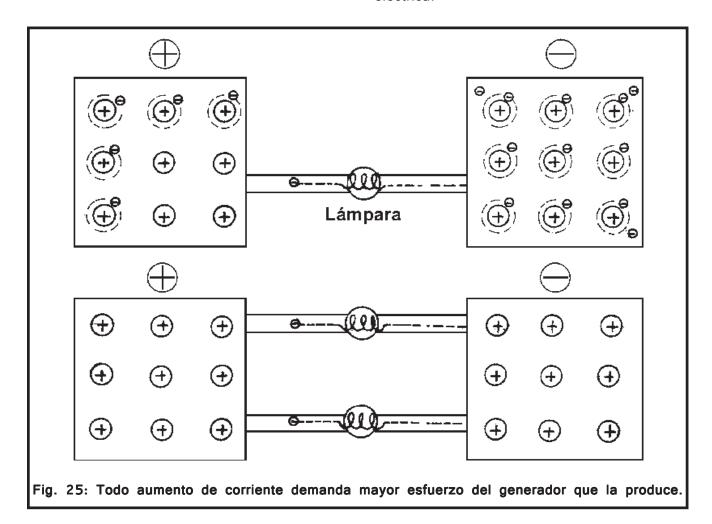Las causas que producen la ddp y generan corrientes pueden ser varias, las más utilizadas son las transformaciones químicas que se producen en el interior de pilas y baterías y los generadores rotativos (dínamos, alternadores, etc) que reciben energía mecánica y la convierten en eléctrica.



Conclusión:

La potencia eléctrica representa el esfuerzo necesario para mantener una tensión y sostener una corriente en un circuito.

FÓRMULA DE POTENCIA ELÉCTRICA

Ya que para lograr mayor tensión y mayor intensidad es necesario un esfuerzo también mayor, la fórmula que permite calcular la potencia que se desarrolla en un circuito es una simple multiplicación:

Potencia eléctrica = E X I

Como otras magnitudes eléctricas la Potencia tiene una unidad, es el Watt, quien representa el esfuerzo necesario para producir un volt y provocar una corriente de un ampere.


Vale observar que la potencia eléctrica debe ser considerada en la unidad de tiempo porque en su magnitud interviene la intensidad de corriente, quien por definición representa cantidad de electrones (o Coulomb) por segundo.

La potencia en los circuitos resistivos

En los conductores metálicos y en los resistores toda la potencia entregada por la fuente se transforma en calor y si la temperatura toma valores suficientes, la energía se transforma paracialmente en luz.

Mencionamos como excepción la irradiación de energía en forma de ondas, cuando la corriente en un conductor cambia su valor rápidamente, pero no es el caso que consideramos en esta oportunidad.

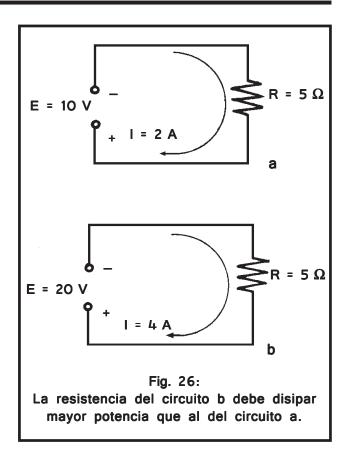En el caso de los resistores, es necesario que entreguen al medio ambiente el calor que en ellos produce la potencia eléctrica, ya que de lo contrario su temperatura puede aumentar hasta alterar apreciablemente su valor o destruirlos.



Los resistores en la práctica

Consideremos los circuitos a y b de la figura 26; en ambos el valor de la resistencia es el mismo, 5 ohm, aunque la tensión aplicada es la mitad en el primero comparado con el segundo. El cálculo de la Potencia desarrollada en cada

El cálculo de la Potencia desarrollada en cada circuito indica:

Potencia en el circuito a = E x I = 10 X 2 = 20 Watt Potencia en el circuito b = E x I = 20 X 4 = 80 Watt

Los resultados indican que a pesar de tratarse de resistencias de igual valor, una de ellas debe disipar más potencia que la otra, de la comparación de ambos circuitos pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- 1) Si la intensidad de corriente se duplica, la potencia desarrollada crece cuatro veces.
- 2) Las dimensiones de la resistencia (sin importar su valor óhmico) deben ser las adecuadas a la potencia que debe disipar.



En la figura 27 se representan tres resistencias del mismo valor óhmico preparadas para disipar distintas potencias, en la práctica se acostumbra colocar resistores con una capacidad de disipación doble a la que resulta del cálculo. En el caso a de la figura 26, ya que la potencia calculada es 20 Watt, se puede utilizar un resistor de 5W - 4O Watt, lo que asegura una temperatura de trabajo reducida.

En los circuitos de radio y televisión se usan mayoritariamente resistores de baja disipación, cuando la misma no viene especificada se sobreentiende que es de 1/2 Watt.


Los fusibles

Se supone una instalación domiciliaria elemental (fig 28) a la que se conectan dos lámparas que consumen 250 y 100 watt respectivamente. La intensidad de corriente que recorre dichas lámparas puede calcularse por medio de una fórmula derivada de la potencia eléctrica, ella es:

Aplicándolas a nuestro circuito resulta: para la lámpara de 250 W:

para la lámpara de 100 W:

Es evidente que la fuente entregará una corriente total igual a 1,1 + 0,45 = 1,55 ampere. Dicha corriente recorre los tramos de instalación

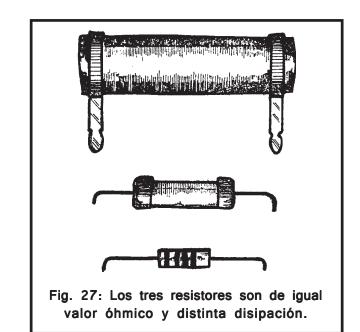

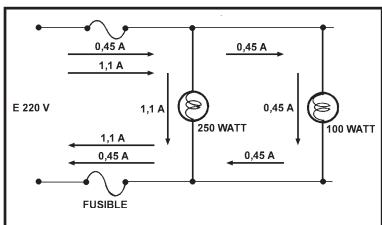


Fig. 28: Los fusibles fijan el límite máximo de corriente circulante.

que unen los polos de la línea con la lámpara de 250 Watt, por ello, en dichos tramos se disponen en serie conductores especiales llamados fusibles. Estos conductores (aleaciones de plomo) se funden, interrumpiendo el circuito si por ellos circula una corriente superior para la que fueron preparados. En esta clase de circuitos, se estipula una tolerancia del 50 % en más para la elección de los fusibles con el fin de evitar que un leve aumento de corriente interrumpa la alimentación de la instalación.



CORTOCIRCUITOS

Se repite el esquema anterior en la figura, puede observarse que los conductores que alimentan a la lámpara de 100 Watt hacen contacto eléctrico entre sí, es decir, forman un cortocircuito.

En estas condiciones la corriente se ve limitada únicamente por la bajísima resistencia de los conductores, el amperaje es muy elevado y los fusibles calienten rápidamente, se funden e interrumpen la alimentación.

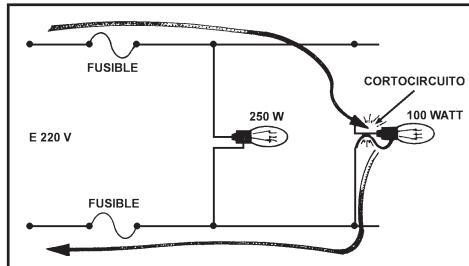


Fig. 29: El cortocircuito es un camino de baja resistencia, la corriente aumenta excesivamente, los fusibles interrumpen el circuito.

EL KILOWATT HORA

La potencia eléctrica se considera en la unidad de tiempo, es decir, el segundo. Si un artefacto consume 1.000 W, se entiende que lo hace durante cada segundo que permanece conectado.

Las compañías proveedoras de energía eléctrica, a los efectos de contabilizar la energía que venden, adoptan el criterio de llamar 1 Kilowatt hora a la potencia solicitada por un artefacto que consume 1000 Watt en cada uno de los segundos que forman una hora.

Magnetismo y Electromagnetismo

El magnetismo y el electromagnetismo comprenden una serie de fenómenos no explicados totalmente por la teoría. Ya sea la magnetita, como imán natural o los fabricados por el hombre, tienen la particularidad de atraer ciertos elementos, como el hierro, níquel, etc. Si bien dicha fuerza de atracción es de origen relativamente desconocido, puede ser medida, al igual que otros fenómenos magnéticos, con gran precisión, lo que permite aplicarlos en la práctica.

POLOS DE UN IMÁN


Al acercar un extremo de una barra imantada a limaduras de hierro y repitiendo la operación el otro extremo, se obtiene el resultado que muestra la primer figura. La fuerza de atracción del imán se manifiesta en los extremos o polos, lo que no ocurre en la parte central, llamada zona neutra.

Al suspender un imán por su zona neutra, si éste puede orientarse libremente, uno de sus extremos señala siempre el polo norte geográfico y el otro extremo el polo sur, de esto deriva la denominación de los polos de los imanes. Este comportamiento se justifica porque la tierra se comporta como un gigantesco imán, de él se deduce una propiedad muy interesante, el efecto de atracción y repulsión.

Atracción y repulsión

Al realizar las experiencias que muestra la última figura de la pagina, se comprueba que al acercar polos de igual nombre (dos norte o dos sur) se rechazan. Por el contrario, al enfrentar polos distintos, un norte y un sur, se atraen. Estas propiedades tienen gran aplicación, por ejemplo en los parlantes, donde sucesivas y rapidísimas atracciones y repulsiones magnéticas hacen vibrar un cono de papel especial con el fin de reproducir sonidos.



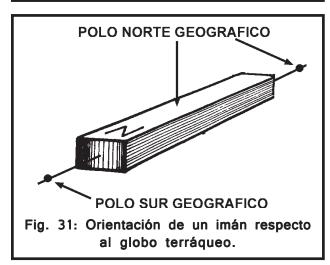

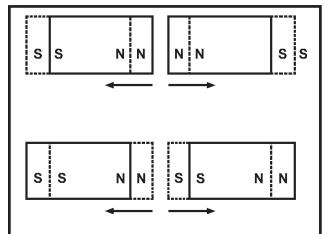


Fig. 32: Polos de igual nombre de repelen.
Polos de distinto nombre se atraen.



CAMPO MAGNÉTICO

Se interpreta como campo magnético a la zona de influencia de un imán, puede representárselo en base a la experiencia que muestra en la primer figura. Un vidrio sobre un imán es recubierto con una fina capa de limaduras de hierro; por influencia del campo éstas se distribuyen siguiendo líneas bien definidas, llamadas líneas de fuerza.

En la siguiente figura, se muestran las distintas posiciones que adopta una brújula influenciada pro el campo de un imán. La brújula (que es un imán suspendido por su zona neutra) es afectada por el campo, se orienta en la dirección de las líneas de fuerza, con el polo norte indicando el sentido de las mismas. Con respecto a la experiencia de esta figura, señalamos dos aspectos importantes:

- 1) El sentido indicado para las líneas de fuerza es convencional, se considera que parten del polo norte y se dirigen al polo sur.
- 2) Para describir una línea de fuerza se necesitan dos polos magnéticos, uno norte y otro sur, ya que la experiencia demuestra que un polo magnético no puede existir aisladamente.

Intensidad de campo y flujo magnético

Estos conceptos tienen importancia en la comparación de campos magnéticos o bien, en el análisis de la variación de un campo.

Intensidad de campo: representa la cantidad de líneas de fuerza que comprende un cuadrado de 1 cm de lado, ubicado perpendicularmente respecto al campo. Esta condición se representa en la última figura, se dice que la intensidad de campo (H) es de tres Gauss.

Flujo magnético: es una generalización del concepto anterior, se representa en la primer figura de la siguiente página. Equivale a la cantidad total de líneas de fuerza que abarca una superfície cualquiera, perpendicular a las mismas. el flujo magnético suele indicarse con la letra griega f (fi) y su unidad es el Maxwell.

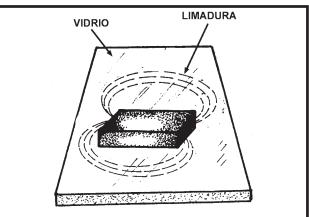


Fig. 33: Las limaduras de hierro se distribuyen siguiendo las líneas de fuerza.


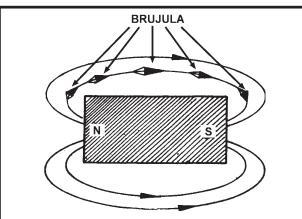


Fig. 34: Una brújula dispuesta dentro de un campo magnético, siempre se orienta en el sentido de las líneas de fuerza, con el polo norte indicando la dirección de las líneas.

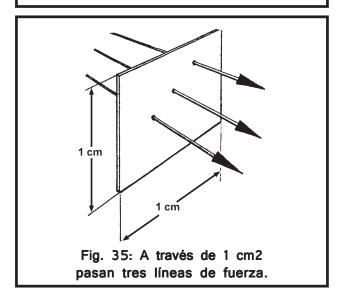




Influencia de distintas sustancias colocadas en un campo magnético

La distribución de las líneas de fuerza de un campo depende del medio que las contiene, con fines prácticos consideramos tres situaciones distintas, tal como se indica en la figura 37. Se suponen tres cubos de iguales dimensiones y sustancias distintas colocadas en un campo magnético. Observando la distribución de las líneas notamos que la madera no modifica el recorrido de las mismas.

El hierro tiende a concentrar las líneas de fuerza, se dice que presenta más "permeabilidad". Ocurre como si ofreciera menor oposición a la fuerza del campo. Las sustancias que así se comportan se llaman ferromagnéticas. Por el contrario, el bismuto presenta una cierta impermeabilidad a

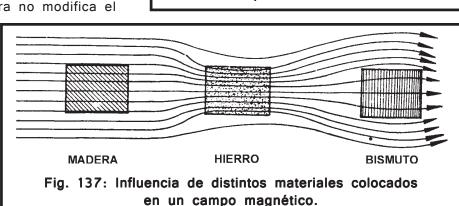las líneas del campo obligándolas a desviarse, es una sustancia diamagnética.



INDUCCIÓN MAGNÉTICA

Por lo visto una sustancia puede permanecer indiferente, concentrar o desviar las líneas de campo. Si relacionamos la cantidad de líneas de fuerza que concentra una sustancia con respecto al vacío (o aire) obtenemos la permeabilidad (μ) quien representa el número de veces que un material es más conductor magnético que el aire.

Es muy importante tener en cuenta que la permeabilidad de una sustancia no es constante, en efecto, si el campo magnético que la rodea crece, la sustancia puede concentrar líneas de fuerza hasta cierto límite después del cual se la considera saturada. Este efecto cobra importancia en los transformadores donde suele representar un inconveniente.

ELECTROMAGNETISMO

Comprende el estudio de los fenómenos magnéticos producidos por la corriente eléctrica. Dichos fenómenos no se diferencian en sus efectos de los provocados por imanes, pero permiten mayor adaptación a su utilización práctica. Variar el flujo de un imán, cambiar su polaridad, etc., son operaciones trabajosas que demandan un tiempo mucho mayor que el necesario para las diversas operaciones que realizan los circuitos electrónicos.

Fig. 36: La superficie

de 4 cm² es

atravesada por

12 líneas de fuerza.

CAMPO MAGNÉTICO DE UN CONDUCTOR RECTO

Toda corriente eléctrica produce un campo magnético, cuando dicha corriente circula por un conductor recto al campo se dispone en la forma indicada en la figura de la siguiente página. En ella, se ha representado una sola línea de fuerza para simplificar la explicación; veamos que ocurre en dos situaciones distintas.



Llave interruptora abierta: no circula corriente, una brújula colocada cerca del circuito no manifiesta influencia alguna manteniendo su posición natural en dirección a los polos geográficos.

Llave interruptora cerrada: circula corriente, la brújula cambia de posición, siendo ésta un imán, esto puede ocurrir únicamente por la influencia de otro campo magnético. La existencia de este campo magnético se debe a la circulación de corriente, ya que estando la llave interruptora abierta la brújula no manifestó alteración alguna.

Distribución de las líneas magnéticas del campo


Tal como lo muestra la primer figura, al desplazar circularmente la brújula sobre un plano horizontal se obtienen las siguientes conclusiones:

- 1) La brújula se "acomoda" al trayecto circular que se le impone lo que indica que las líneas de fuerza alrededor del conductor son circulares y están ubicadas en un plano perpendicular al mismo.
- 2) Durante toda la trayectoria la posición de los polos es la misma (aunque se cambie el sentido de rotación de la brújula).

En resumen: al circular corriente por el conductor se forma un campo magnético compuesto por líneas de fuerza circulares y concéntricas que toman como centro el mismo conductor.

Tal como lo indica la siguiente figura, al invertirse el sentido de la corriente también se invierte el sentido de las líneas de fuerza.

Además debe recordarse, que al aumentar la corriente circulante la cantidad de líneas que rodea al conductor se hace mayor, es decir, el campo magnético aumenta.

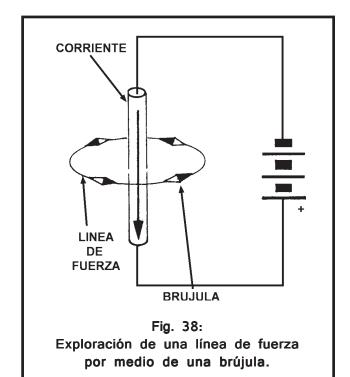

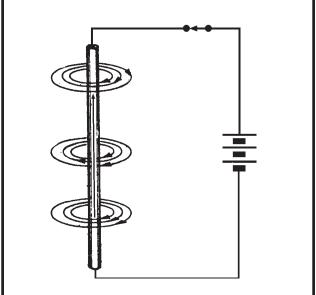


Fig. 39: Al invertirse el sentido de la corriente, también se invierte el sentido de las líneas de fuerza.



Campo magnético de una espira

Un conductor que adopta la forma indicada en la primer figura, se denomina espira. Al circular corriente se establece un campo magnético del que se representaron dos grupos de líneas ubicadas sobre un plano, para no complicar la explicación. En la zona izquierda la corriente es ascendente, las líneas de fuerza guardan el sentido de giro de las agujas del reloj.

En el circuito de la figura, las líneas de fuerza "salen" del interior de la espira hacia el lector dirigiéndose PARTE POSTERIOR

SEPARACION IMAGINARIA

PARTE FRONTAL

Fig. (10: La cara frontal de la espira forma un polo porte

Fig. 40: La cara frontal de la espira forma un polo norte (salen las líneas de fuerza) y la cara posterior un polo sur (entran las líneas de fuerza).

hacia la parte posterior, esto permite comparar la espira con un imán cuyo polo norte se enfrenta al lector y el polo sur se encuentra en la parte posterior de la figura. Considerar a una espira como a un imán es la base para la interpretación de las bobinas.

Campo magnético de una bobina

Puede considerarse a una bobina como a una sucesión de espiras dispuestas una a continuación de la otra. En la siguiente figura, una fuente alimenta a una bobina, la corriente circulante mantiene el mismo sentido en cada espira, por lo tanto los campos de las espiras suman sus efectos, de forma tal que en un extremo de la bobina se encuentra un polo norte y en el opuesto un polo sur.

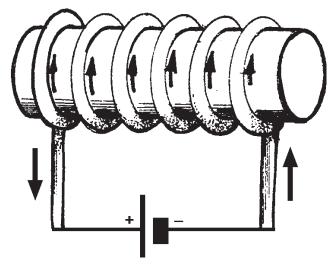


Fig. 41:

Como la corriente circula en la misma dirección en todas las espiras, los campos individuales se suman entre sí.

POLARIDAD MAGNÉTICA DE UNA BOBINA

Se la determina por la llamada "regla de la mano izquierda" que dice: se toma la bobina con la mano izquierda de modo que los dedos doblados indiquen el sentido de la corriente en las espiras, el pulgar extendido señala el polo norte de la bobina. La figura, señala la aplicación de la regla de la mano izquierda y demuestra que la polaridad de la bobina depende del sentido de la corriente en las espiras sin interesar por donde llega y sale la corriente a la bobina.

Factores que determinan el flujo magnético de una bobina


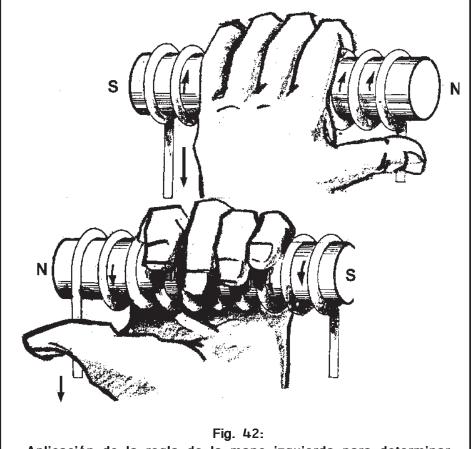


Fig. 42:
Aplicación de la regla de la mano izquierda para determinar la polaridad magnética de una bobina.

El campo magnético de una bobina opta la disposicón que muestra la figura inferior, las líneas de fuerza se cierran por el interior abarcando toda la longitud del arrollamiento.

El flujo magnético de una bobina depende de varios factores:

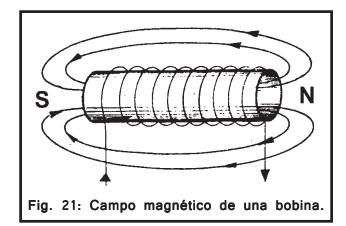- 1) Intensidad de corriente. A mayor corriente el flujo es mayor.
- 2) Número de espiras. Para una misma corriente circulante, a mayor número de espiras el campo magnético crece.
- 3) Longitud de la bobina. Para igual número de espiras, a menor longitud de la bobina el campo magnético se hace mayor.



4) Sección de la bobina. Para igual número de espiras y corriente circulante una mayor sección permite un flujo magnético más intenso.



Tipo de núcleo

Al realizar una bobina sobre un tubo de cartón o plástico, se dice que el núcleo es de aire y el flujo magnético dependerá de los factores recién comentados. La situación se modifica si el arrollamiento se efectúa sobre un material ferromagnético.

Ya que las líneas de fuerza se cierran por el interior de la bobina el material ferromagnético que forma el núcleo se magnetiza y agrega su flujo al del arrollamiento, de forma que el flujo total es apreciablemente mayor.

Otros fenómenos electromagnéticos

Seguidamente trataremos fenómenos electromagnéticos que intervienen en la generación de corrientes alternas, en el funcionamiento de transformadores, sistemas de filtrado, etc.

Inducción electromagnética

Tal como se observa en la figura, todo conductor que de desplaza por un campo magnético cortando sus líneas de fuerza recibe una tensión inducida capaz de establecer una corriente, si dicho conductor pertenece a un circuito cerrado.

En el esquema de la figura 44 se observa que la corriente inducida cambia de sentido cuando el conductor invierte su recorrido dentro del campo, el cambio de sentido de la corriente es

acusado por el instrumento.


Vale destacar que igual resultado se obtiene si el conductor permanece fijo y el campo magnético se desplaza alternativamente, pero si no existe movimiento del conductor ni del campo, la corriente inducida desaparece.

Factores que determinan el valor de la tensión inducida

El valor de la tensión inducida depende de varios factores, por ejemplo aumentará si:

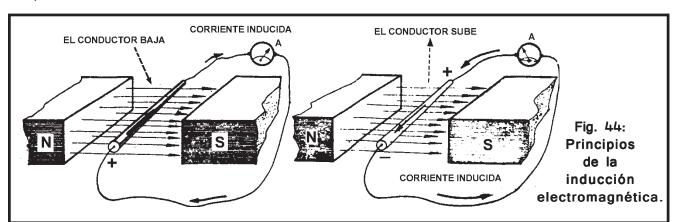- 1) El campo magnético por donde se desplaza el conductor se hace mayor.
- 2) Si aumenta la longitud del conductor que se desplaza dentro del campo cortando sus líneas de fuerza.
- 3) Si la velocidad de desplazamiento del conductor aumenta.
- 4) Si el conductor corta perpendicularmente a las líneas de fuerza: ya que en caso de hacerlo en forma oblicua el promedio de líneas cortadas por segundo disminuye.

Lo anterior permite indicar que este es el principio en que se basan los generadores de corriente alternada. En nuestro circuito elemental, el generador está formado por el campo magnético y el conductor que se desplaza dentro del mismo; puede observarse que el extremo del conductor por donde "sale" la corriente está señalando con el sigo - y que el extremo opuesto, donde la corriente "entra", lleva el signo +.





LEY DE LENZ

La figura de esta página, permitirá interpretar la Ley de Lenz en dos etapas. En la parte superior se observa una bobina conectada a un medidor de corriente muy sensible. Considerando que dicha bobina se encuentra fija, al aproxi-

mar el imán, sus líneas de fuerza cortan el arrollamiento induciéndole una corriente.

El sentido de la corriente inducida hace que la polaridad magnética de la bobina se oponga al desplazamiento del imán (dos polos norte se rechazan).


En la parte inferior de la figura, se observa que el imán se aleja del bobinado, nuevamente sus líneas de fuerza cortan al arrollamiento, pero en sentido contrario al ejemplo anterior.

Por ese motivo, la corriente inducida y la polaridad magnética de la bobina se invierten. Nuevamente la polaridad magnética de la bobina se opone al desplazamiento del

imán, ya que el polo norte del imán y el polo sur de la bobina se atraen. El comportamiento del circuito analizado es lógico, ya que para producir una corriente inducida se debe realizar un determinado esfuerzo, que en este caso será el necesario para vencer la oposición que hace la bobina al desplazamiento del imán. En forma general, la Ley de Lenz establece: toda corriente inducida genera un campo magnético que se opone a la causa que la genera.

Autoinducción

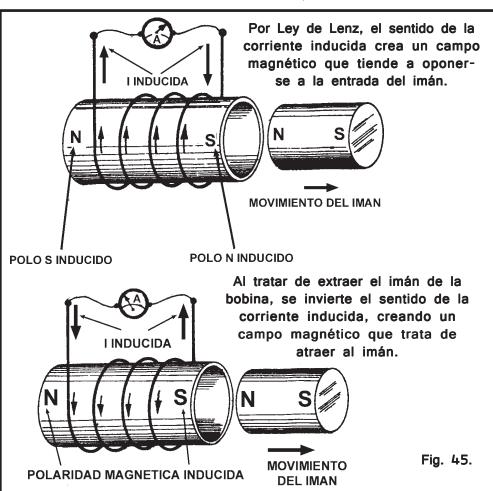Se analizará la autoinducción tomando como base la figura 46. En el circuito se representó una bobina construída con un alambre que presenta un ohm de resistencia, dicho valor ohmnico se indica separadamente con el símbolo



de un resistor.

Siendo la tensión aplicada 5 Volt, todo hace pensar que al cerrar la llave interruptora la corriente circulante alcanzará instantáneamente el valor que determina la Ley de Ohm, es decir, 5 Amperes.




Pero no ocurre así, ya que los electrones responden con cierta lentitud a la presión eléctrica de la fuente que alimenta al circuito, demorando la corriente un cierto tiempo en alcanzar el valor de 5 Ampere.

Este comportamiento, denominado Inductancia, señala la propiedad de las bobinas capaz de imponer una demora para que la corriente tome el valor que determina la Ley de Ohm.

Unidad de Inductancia

Es necesaria una unidad, que permita determinar el efecto de retardo que sufre una corriente, a los efectos de comparar la magnitud de dicho fenómeno en distintos bobinados.

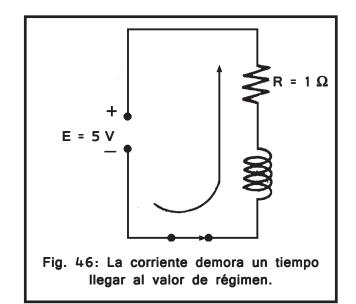Dicha unidad es el Henry, representa la condición de una bobina que al recibir un volt de tensión aplicada, impone un segundo de demora para que al corriente alcance el valor de un ampere.




Herramientas

Sierras manuales

La operación de «serrado», consisite en cortar un material (madera, hierro, aluminio, etc.) en trozos, dejando superficies de corte lisas y casi sin pérdida de material. El «serrado» se realiza con la «sierra manual» o con la «sierra mecánica». Nosotros nos limitaremos a la explicación del uso de la sierra manual, ya que es la que utiliza el «instalador». También se denomina «arco de sierra», porque está formada por dos partes fundamentales que son: a) una pieza metálica fija, o extensible llamada «arco» y b) la hoja de sierra que es el elemento de corte. Solidario al arco se encuentra el mango o empuñadura que permite un cómodo manejo de la sierra.

El arco tiene dos soportes portasierra, uno fijo y el otro provisto de un tornillo que permite tensar la hoja de sierra.

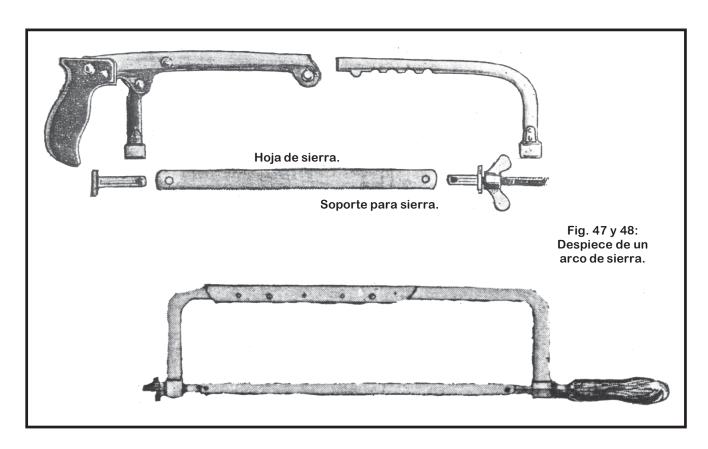En la figura 47, se observa un despiece de un arco de sierra extensible y en la figura 48 un arco de sierra armado.






LA HOJA DE SIERRA

Como la hoja de sierra es el elemento de corte, es necesario explicar más en detalle sus características. Son cintas de acero templado, de 25 cm a 35 cm de longitud. Uno de sus cordes es liso y en el otro se han practicado cortes en forma de dientes. En sus extremos, tienen orificios que permiten fijarla a los soportes porta sierra. La anchura puede variar entre 1,2 cm a 1,6 cm, y el soporte entre 0,7 mm y 1,5 mm. Figura 49. Las hojas de sierra pueden ser de bordes trisca-

dos (triscar: torcer alternativamente a uno y otro lado los dientes de una sierra) o de borde ondulado. Estas formas se le dan a los bordes para facilitar el paso de la hoja de sierra por la ranura que realizan los dientes, ya que de no existir sería excesivo el roce con el material y la ranura tendría el mismo espesor de la sierra. Gracias al triscado la ranura tiene mayor anchura que la hoja de sierra y ésta puede deslizarse fácilmente. Figura 50.

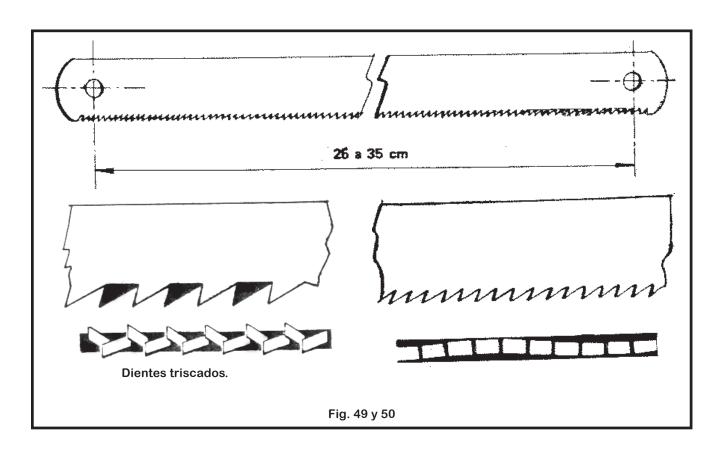


Otra de las características importantes de las hojas de sierra es el número de dientes que poseen por pulgada de longitud. Hay hojas de sierras de 12,14,16, 18, 24 y 32 dientes por pulgada. Figura 51.

Las sierras están construídas de acero al carbono, acero rápido o acero al tungsteno, y de acuerdo al temple que se les dé pueden resultar flexibles o duras. Las hojas de sierra flexibles tienen solamente templada la parte de los dientes y las duras toda su superficie.

De acuerdo al espesor o diámetro de la superficie a cortar se debe utilizar una hoja de sierra en la que queden por lo menos dos o tres dientes sobre la superficie de corte.

Para secciones grandes de acero y metales blandos se deben utilizar sierras de 12 a 18 dientes por pulgadal, para poder dejar deslizables las virutas.

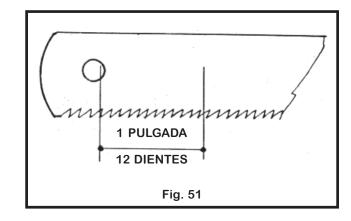Para secciones pequeñas y paredes delgadas se utilizan sierras de 24 a 32 dientes por pulgada. En la figura 52 se puede observar un detalle del uso correcto de las sierras.





INCORRECTO CORRECTO 14 dientes por pulgada Para materiales dulces de sección 202020202020 Abundante juego para las virutas Paso fino; desfavorable para producir virutas 18 dientes de pulgada Para acero de herram., al carbono y rápido Paso fino; desfavorable Abundante juego para para producir virutas las virutas 24 dientes por pulgada Para hierros ángulos bronce, cobre, caños de hierro etc. Paso grueso; posibilidad Mayor número de dientes de romper los dientes por sección 32 dientes por pulgada Para conductos y otros caños de paredes delgadas, trabajos en chapa, etc. Paso grueso; produce Mayor número de dientes terminación rústica por sección Fig. 52: Uso correcto de las hojas de sierra.

Fig. 52: Uso correcto de las hojas de sierra

MANEJO DEL ARCO DE SIERRA

La hoja de sierra debe colocarse en el arco de tal forma que los dientes apunten hacia la parte opuesta al mango. Las hojas de sierra deben tensarse ya que éstas con el calor se dilatan y pierden rigidez. Figura 53.

El elemento a cortar debe estar perfectamente fijo en un tornillo o morsa de sujeción.

En algunos casos, para materiales muy duros, se aconseja hacer una pequeña muesca con el canto de una lima fina, y sobre esa muesca se comienza la operación de aserrado. Se le debe

dar al arco de sierra un movimiento de vaivén, aplicando presión al avanzar la sierra y disminuyendo la presión al retroceder. La velocidad de serrado podrá ser de unas 35 carreras por minuto para metales duros y aumentando el número de carreras para metales más blandos hasta 60 por minuto.

En las figuras siguientes, el alumno encontrará una guía práctica para realizar correctamente un trabajo de aserrado. Figuras 54, 55, 56, 57, 58 y 59.

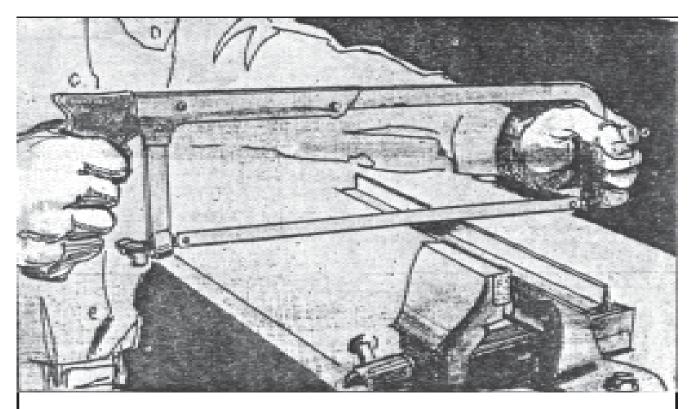


Fig. 53: Posición correcta para empujar el arco de sierra.

CURSO DE BOBINADO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS

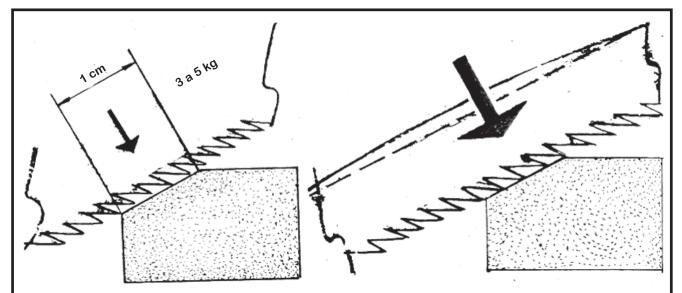


Fig. 54: La presión a ejercer sobre la superficie de corte debe ser de 3 a 5 kg. por centímetro lineal.

Presiones excesivas producirían la deformación de la hoja de sierra.

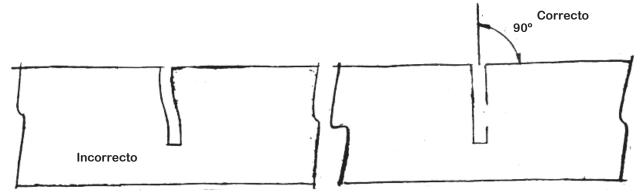


Fig.55: La hoja de sierra debe quedar a 90° con respecto a la pieza a cortar ya que cortes torcidos producen roturas.


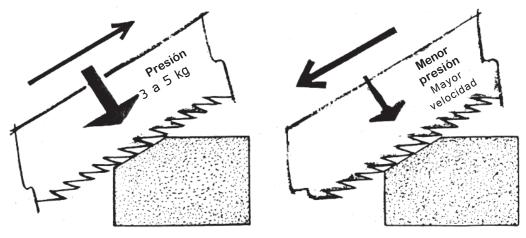


Fig.56: Cuando la hoja de sierra avanza, se debe aplicar la presión indicada, cuando retrocede, se debe disminuir la presión y aumentar la velocidad del movimiento.

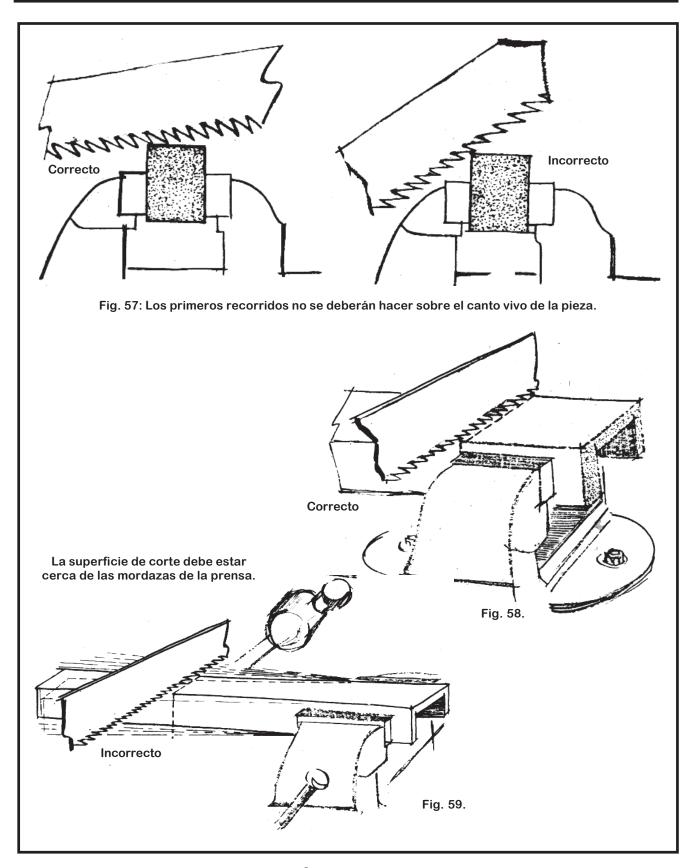



OPERACIÓN DE ROSCADO

Se denomina roscado a la tarea de hacer roscas en superficies cilíndricas, por la parte interior o exterior. Una «rosca» es la parte de la pieza cuya superficie tiene forma de filete o saliente en forma helicoidal o de hélice. Las roscas interiores tienen los filetes en la parte inferior de la superficie cilindrica. Figura 60.

Las roscas exteriores tienen los filetes en la par-

te exterior de la superficie cilindrica. Figura 61. La operación de roscado se realiza con el «macho de roscar» cuando se trate de roscas interiores y con las «terrajas» cuando se trate de roscas exteriores.

Las herramientas para roscar se presentan en todos los diámetros y con distintos pasos de hilos.


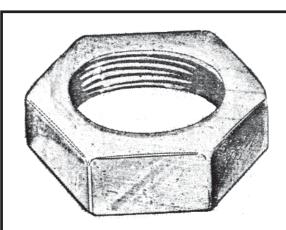



Fig. 14: Rosca interior.

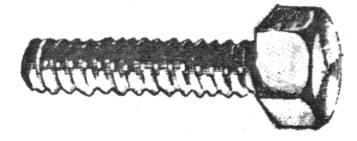



MACHOS DE ROSCAR

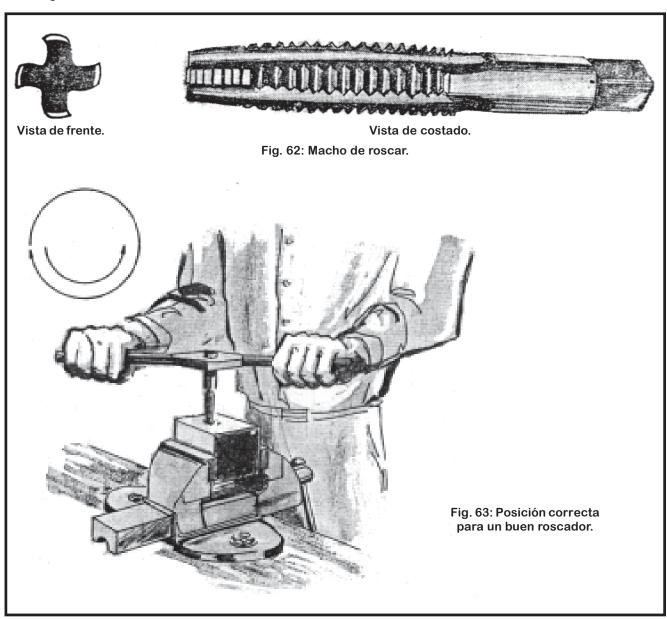
Los «machos de roscar» son herramientas en forma de barra o varillas, con uno de los extremos roscado tal como lo ilustra la figura 62, y el otro extremo terminado en forma cuadrada. Se utilizan junto con un accesorio denominado «giramachos», que tiene en su parte media un corte en forma cuadrada y donde se inserta el macho. Figura 63.





PROCEDIMIENTO:

Para lograr un roscado perfecto es necesario disponer, de un juego de tres machos, el primero tiene el extremo roscado en forma cónica, en el segundo la conicidad es menor y el tercero tiene el mismo diámetro en toda la extensión roscada. Figura 64. La pieza a roscar debe estar fijada a una prensa, y el macho de roscar debe colocarse en línea con el eje del agujero. Cuando se rosca hierro y acero es conveniente el uso de aceite mineral como lubricante, para la fundición de aluminio, bronce o latón no es necesario. Figura 65.

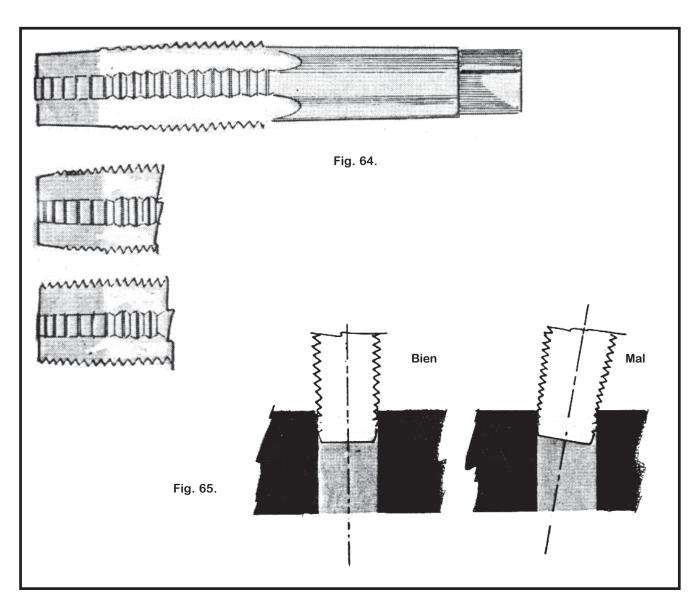


TERRAJAS

Como ya hemos explicado, las «terrajas» se utilizan para realizar el roscado exterior. Consisten, básicamente, en piezas metálicas con forma de tuerca pero cuya rosca ha sido cortada en forma longitudinal. Figura 66.


Estas piezas se ubican en llaves especiales de dos brazos que las mantienen fijas. Figura 67. Otro tipo de «terrajas» es la de cuchillas desmontables, ésta está formada por tres piezas separadas llamadas «cuchillas» o «peines». Para facilitar la entrada de la terraja en la pieza cilíndrica a roscar, ésta tiene los primeros hilos de la

rosca cortados en forma cónica. Figura 68. La lubricación es conveniente realizarla con aceite emulsionado.

El accionamiento de la llave de dos brazos tanto para machos de roscar o para terrajas debe hacerse suavemente, cuidando de que esté en línea con el eje de la perforación a roscar. De acuerdo a la figura 69, se debe hacer un giro completo de 360º y retroceder medio giro (180º) y así sucesivamente. El giro de la llave portamacho o portaterraja debe hacerse siempre en el sentido de las agujas del reloj.

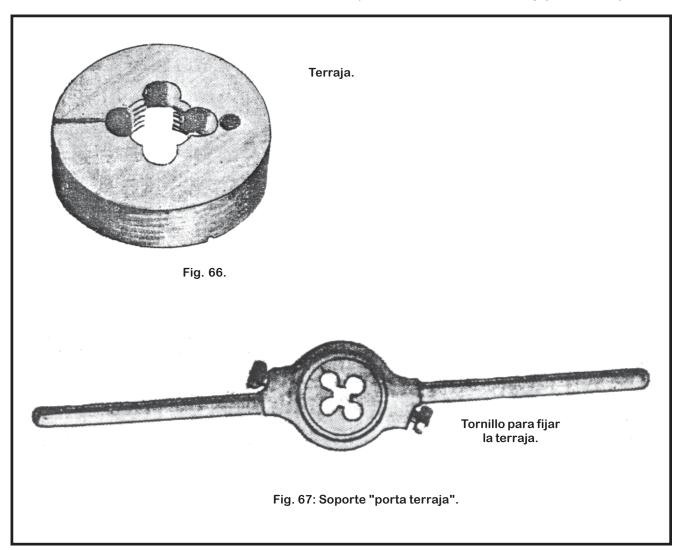



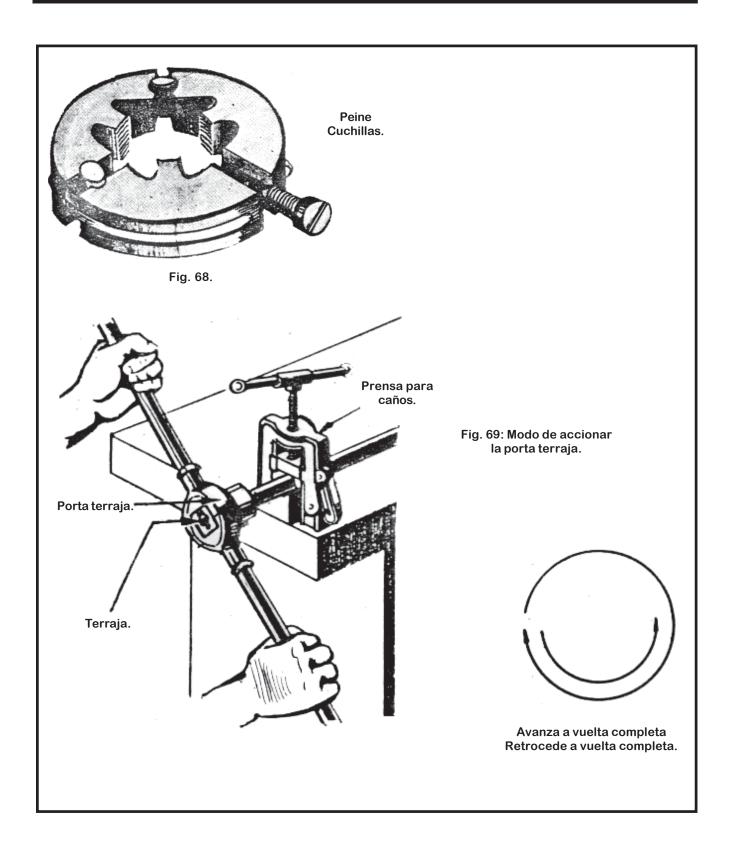

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION BOBINADOS

ESTIMADO ALUMNO:

Este cuestionario tiene por objeto que Ud. mismo compruebe la evolución de su aprendizaje. Lea atentamente cada pregunta y en hoja aparte escriba la respuesta que estime correcta. Una vez que ha respondido todo el cuestionario compare sus respuestas con las que están en la hoja siguiente.

Si notara importantes diferencias le sugerimos vuelva a estudiar la lección. Conserve en su carpeta todas las hojas, para que pueda consultarlas en el futuro.

- 1) ¿Qué es la corriente eléctrica?
- 2) ¿Qué es la resistencia eléctrica?
- 3) Según la Ley de Ohm ¿cómo se calcula la corriente en un circuito eléctrico?
- 4) ¿Qué función cumplen los fusibles?
- 5) ¿Qué sucede al circular corriente eléctrica por una bobina?
- 6) ¿Qué sucede al mover un conductor cortando líneas de fuerza de un campo magnético?
- 7) ¿Para qué puede emplearse la pinza americana?
- 8) ¿Cómo se clasifican los destornilladores de paleta plana?
- 9) ¿Qué herramientas se pueden emplear para quitar aislamiento a los conductores?
- 10) ¿Por qué las lámparas conectadas en serie no encienden con todo su brillo?
- 11) ¿Qué sucede si aflojamos una lámpara en el circuito serie?
- 12) ¿Por qué en el circuito paralelo todas las lámparas encienden a pleno brillo?



EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION BOBINADOS

RESPUESTAS

- 1) La corriente eléctrica es la circulación de electrones de negativo a positivo.
- 2) Es la oposición que presentan los materiales al pasaje de la corriente eléctrica.
- 3) Dividiendo el valor de la tensión entre el valor de la resistencia: I = V/R.
- 4) Interrumpe el circuito cuando la corriente que los atraviesa supera el valor para el cual fueron fabricados. Protegen la instalación eléctrica contra cortocircuitos y sobrecargas.
- 5) Se forma un campo magnético.
- 6) Se induce una fem en dicho conductor. (fem = Fuerza electro motriz)
- 7) Quitan aislación, cortan conductores, apretar terminales.
- 8) Por el ancho de la paleta y por la longitud.
- 9) Trincheta o navaja. Pinza pelacables automática. Pinza americana. Dupla pinza de punta pinza de corte o pinza universal pinza de corte.
- 10) Porque la tensión aplicada al circuito se reparte entre las lámparas.
- 11) Se apagan todas porque al interrumpir el circuito en un punto, se interrumpe la totalidad del mismo.
- 12) Porque todas reciben la misma tensión, es decir, la tensión de línea (220 V).



CURSO DE BOBINADO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS	



CURSO DE BOBINADO Y REPA	A PACIÓN F	NE MOTORES	EI ÉCTRICO	2
CORSO DE BOBINADO 1 REF	ARACION L	DE MICTORES	ELECTRICO)



CURSO DE	BOBINADO Y	REPARACIÓN	DE MOTORES	ELÉCTRICOS

